

中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告



实验题目：信号处理及有限状态机

学生姓名：舒文炫_____

学生学号：PB18000029_____

完成日期：2021.12.8_____

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

信号处理及有限状态机

【实验目的】

- 进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程
- 掌握几种常见的信号处理技巧
- 掌握有限状态机的设计方法
- 能够使用有限状态机设计功能电路

【实验环境】

- FPGAOL:fpgaol.ustc.edu.cn
- Logisim
- Vivado2020

【实验练习】

题目 1

在不改变电路功能和行为的前提下，将前面 Step5 中的代码改写成三段式有限状态机的形式，写出完整的 Verilog 代码。


三段式即显示组合逻辑部分生成次态，然后是时序逻辑部分进行状态转换，最后是输出部分，改写的 verilog 代码如下

```
module p1(  
    input clk, rst,  
    output led  
);  
    reg [1:0] curr_state;  
    reg [1:0] next_state;  
    //the first part  
    always@(*)  
    begin  
        case(curr_state)  
            2'b00: next_state=2'b01;  
            2'b01: next_state=2'b10;  
            2'b10: next_state=2'b11;  
            2'b11: next_state=2'b00;  
        endcase  
    end  
end
```

上图是第一段，这个 step5 中的状态就只有 4 个 00, 01, 10, 11，每次根据现态生成次态就是 +1，这里用 case 语句实现

```
    //the second part  
    always@(posedge clk or posedge rst)  
    begin  
        if(rst)  
            curr_state <= 2'b00;  
        else  
            curr_state <= next_state;  
        end  
    //the third part  
    assign led=(curr_state==2'b11 ? 1'b1 : 1'b0);  
endmodule
```

 上图是第二，三段，每当时钟上升沿到来时进行状态转换，并且当前状态为 11 时，输出 1。




这是跑了仿真之后的波形，可以看到这里每隔四个时钟上升沿输出 led 就会变成 1，这说明这个代码没有问题


题目 2

请在 Logisim 中设计一个 4bit 位宽的计数器电路，如下图所示，clk 信号为计数器时钟，复位时（rst==1）计数值为 0，在输入信号 sw 电平发生变化时，计数值 cnt 加 1，即在 sw 信号上升沿时刻和下降沿时刻各触发一次计数操作，其余时刻计数器保持不变。


这里主要需要用到取信号边沿的电路，具体电路如下

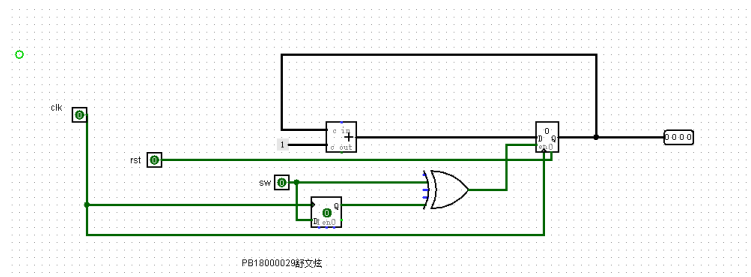

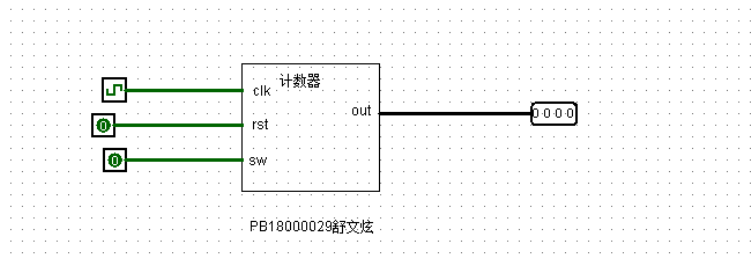
这里用加法器和寄存器组合成计数器，加法器通过寄存器反馈输入然后加 1 这个常数，将这个传给寄存器，这样当时钟上升沿来的时候，就可以将加后的值更新，rst 进行异步复位，下面通过 sw 信号和 D 触发器，外加异或门的方式，取得了 sw 信号的上升沿和下降沿，将这个输给寄存器的 en 接口，这个接口的意义是，当输入信号为 1 时，才会对寄存器的值更新，否则不变。




封装一下就成了这样，然后尝试运行

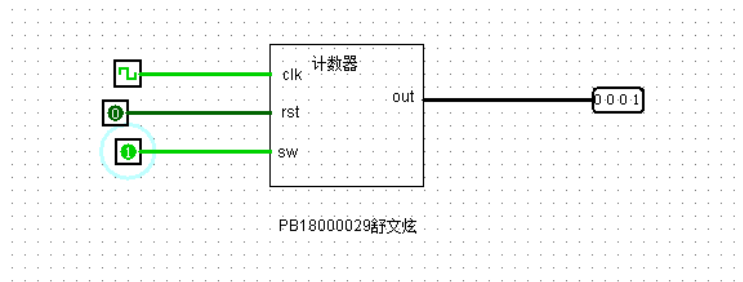

按一下 sw，计数值 +1

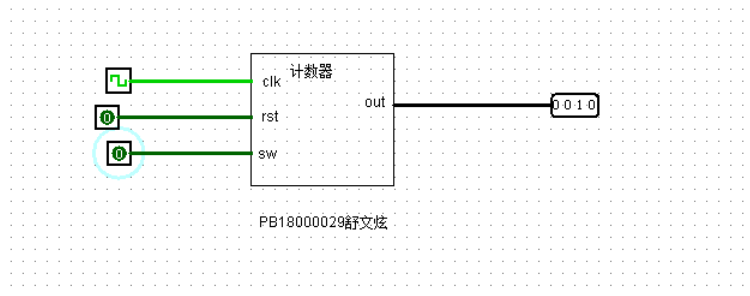

再按一下，又 +1

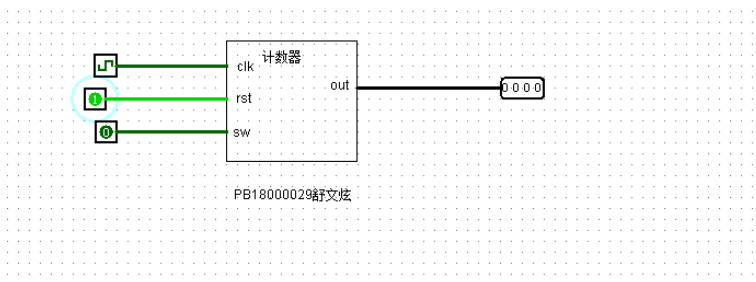

最后按一下 rst 进行复位，可以看到这个电路是满足题目需要的功能的

题目 3

设计一个 8 位的十六进制计数器，时钟采用板载的 100MHz 时钟，通过 sw[0] 控制计数模式，开关为 1 时为累加模式，为 0 时为递减模式，按键控制计数，按下的瞬间根据开关的状态进行累加或递减计数。计数值用数码管显示，其复位值为 “1F”。

这里用按键控制计数，所以复位信号，我使用了 sw[1] 对应的管脚，计数器的实现十分简单，这里要用到八个数码管，所以需要生成 400Hz 的时钟，这些都在上一次实验中做过，下面放上我的代码

```

module p2(
    input sw, clk, rst, button,
    output reg [3:0] led,
    output reg [2:0] an
);
    wire clk_400hz;
    reg [2:0] count=0;
    reg [31:0] led0;
    wire button_e;

    pulse_inert_1 (clk(clk), clk_400hz(clk_400hz));
    button_edge_inert_2 (clk(clk), button(button), ebutton(button_e));
    always@(posedge clk_400hz)
    begin
        case(count)
            3'b000:
            begin
                an=3'b000; led=led0[3:0];
            end
            3'b001:
            begin
                an=3'b001; led=led0[7:4];
            end
            3'b010:
            begin
                an=3'b010; led=led0[11:8];
            end
            3'b011:
            begin
                an=3'b011; led=led0[15:12];
            end
            3'b100:
            begin
                an=3'b100; led=led0[19:16];
            end
            3'b101:
            begin
                an=3'b101; led=led0[23:20];
            end
            3'b110:
            begin
                an=3'b110; led=led0[27:24];
            end
            3'b111:
            begin
                an=3'b111; led=led0[31:28];
            end
        endcase
        count=count+1;
    end
endmodule

```

用 pulse 模块生成 400Hz 的时钟，用 button_edge 模块生成按钮的边沿信号，下面就是用 400Hz 的时钟信号来扫描数码管，选择显示哪一个

```

44 end
45 3'b100:
46 begin
47 an=3'b000; led=led0[11:8];
48 end
49 3'b011:
50 begin
51 an=3'b011; led=led0[15:12];
52 end
53 3'b100:
54 begin
55 an=3'b100; led=led0[19:16];
56 end
57 3'b101:
58 begin
59 an=3'b101; led=led0[23:20];
60 end
61 3'b110:
62 begin
63 an=3'b110; led=led0[27:24];
64 end
65 3'b111:
66 begin
67 an=3'b111; led=led0[31:28];
68 end

```

因为这里对 8 个数码管，每个都写，所以很长 orz，不过没什么东西在里面

```

65 3'b111:
66 begin
67 an=3'b111; led=led0[31:28];
68 end
69 endcase
70 count=count+1;
71 end
72 always@(posedge clk or posedge rst)
73 begin
74 if(rst)
75 led0=32'h000000ff;
76 else
77 if(!button_e)
78 begin
79 if(sw)
80 led0=led0+1;
81 else
82 led0=led0-1;
83 end
84 else
85 led0=led0;
86 end
87 endmodule

```

这一部分就是生成次态信号以及状态转换，在按钮边沿到来时，如果 sw[0]=1，就 +1，sw[0]=0，就-1，这里的复位信号 rst 是异步高电平有效的。

```

module pulse (
input clk,
output reg clk_400hz
);
integer count=0;
wire pulse;
always@(posedge clk)
begin
if (count<125000)
count=count+1;
else
count=0;
end
assign pulse=(count==0);
always@(posedge clk)
begin
if (pulse)
clk_400hz = ~clk_400hz;
end
endmodule

```

这是 pulse 模块的代码

```

22
23 module button_edge (
24 input clk, button,
25 output ebutton
26 );
27 reg button1, button2;
28 always@(posedge clk)
29 button1<=button;
30 always@(posedge clk)
31 button2<=button1;
32 assign ebutton=button1&~button2;
33 endmodule
34

```

这是 button_edge 模块的代码

```

1 set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
2 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button }];
3 ## leds
4 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[3] }];
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[2] }];
6 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[1] }];
7 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[0] }];
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];

```

这是对应的约束文件,和实验七用到的没有多少区别,这里就是将 rst 信号连接到了 sw[1] 对应的管脚,多了 button 对应的管脚,下面生成比特文件,在 FPGA 在线开发平台跑的结果



初始复位值 1F



sw[0] 设为 1，按一下按钮 +1，变成 20



sw[0] 设为 0，按两下按钮，-2，变成 1E




sw[1] 设为 1，直接复位，变成 1F

可以看到这里题目要求的功能都正常实现了

题目 4

使用有限状态机设计一个序列检测电路，并进行计数，当检测到输入序列为“1100”时，计数器加一，用一个数码管显示当前状态编码，一个数码管显示检测到目标序列的个数，用 4 个数码管显示最近输入的 4 个数值，用 sw[0] 进行数据的串行输入，按键每按下一次将输入一次开关状态，时钟采用板载的 100MHz 时钟。要求画出状态跳转图，并在 FPGA 开发板上实现电路，例如当输入“0011001110011”时，目标序列个数应为 2，最近输入数值显示“0011”，状态机编码则与具体实现有关。

这里我先给出我画的状态转移图

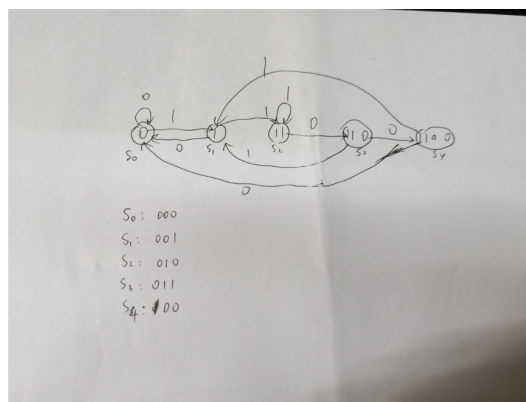

根据题目描述，这里一共有 5 个状态，编码我也写在这张纸上了，放到 FPGA 上，这里的编码直接用其对应的十六进制数表示即可，这样只需要用到一个数码管就可以显示当前状态编码，下面是我的具体 verilog 代码

```

////////////////////////////////////
module p4(
input clk,sw,button,rst,
output reg [3:0] led,
output reg [2:0] an
);
reg [15:0] curr_state;
reg [15:0] next_state;
wire button_e;
wire clk_300hz;
reg [2:0] count=0;
reg [3:0] curr_count,next_count,curr_st,next_st;

parameter s0=4'b0000;
parameter s1=4'b0001;
parameter s2=4'b0010;
parameter s3=4'b0011;
parameter s4=4'b0100;

button_edge inst_1( clk(clk), button(button), ebutton(button_e));
pulse inst_2( clk(clk), clk_300hz(clk_300hz));

```

这是需要的变量以及一些参数的定义

```

always@(s)
begin
if (button_e)
begin
if (sw==0)
begin
next_state={curr_state[11:0],4'b0000};
if (next_state==16'h1100)
next_count=curr_count+1;
else
next_count=curr_count;
end
else
begin
next_state={curr_state[11:0],4'b0001};
if (next_state==16'h1100)
next_count=curr_count+1;
else
next_count=curr_count;
end
end
else
begin
next_state=curr_state;
next_count=curr_count;

```

```

--
67 end
68 end
69
70 always@(s)
71 begin
72 if (button_e)
73 begin
74 case(curr_st)
75 s0:
76 begin
77 if (sw==0) next_st=s0;
78 else next_st=s1;
79 end
80 s1:
81 begin
82 if (sw==0) next_st=s0;
83 else next_st=s2;
84 end
85 s2:
86 begin
87 if (sw==0) next_st=s3;
88 else next_st=s2;
89 end
90 s3:

```

```

89 end
90 s3:
91 begin
92 if (sw==0) next_st=s4;
93 else next_st=s1;
94 end
95 s4:
96 begin
97 if (sw==0) next_st=s0;
98 else next_st=s1;
99 end
100 endcase
101 end
102 else next_st=curr_st;
103 end

```

这一部分就是组合逻辑部分，进行次态的生成，计数器这个用 curr_count,next_count 表示，记录已经出现了多少 1100 序列，这个就遇到对应序列 +1 即可；最近输入的数值，这个用 curr_state,next_state 表示，每次看 sw 信号是什么，进行左移位操作，把 sw 信号移进

来。还需要状态编码的现态和次态，这个我就用 curr_zt,next_zt 来表示了，这个状态用 case 语句比较方便

```
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
  if (rst)
  begin
    curr_state=16'h0000;
    curr_count=4'b0000;
    curr_zt=s0;
  end
  else
  begin
    curr_state=next_state;
    curr_count=next_count;
    curr_zt=next_zt;
  end
end
```

这一部分是时序逻辑的部分，进行状态的转换，这一部分很简单，异步复位，复位信号来时，进行复位，没来就将之前生成的次态赋给现态，实现状态的转换

```
| always@(posedge clk_300hz)
| begin
| case(count)
| 3'b000:
| begin
|   count=3'b001; an=3'b000; led=curr_state[3:0];
| end
| 3'b001:
| begin
|   count=3'b010; an=3'b001; led=curr_state[7:4];
| end
| 3'b010:
| begin
|   count=3'b011; an=3'b010; led=curr_state[11:8];
| end
| 3'b011:
| begin
|   count=3'b100; an=3'b011; led=curr_state[15:12];
| end
| 3'b100:
| begin
|   count=3'b101; an=3'b100; led=curr_count;
| end
| 3'b101:
| begin
```

```
15 | 3'b101:
16 | begin
17 |   count=3'b000; an=3'b101; led=curr_zt;
18 | end
19 | endcase
20 | end
21 | endmodule
```

这一部分是输出的部分，由于要将输出放到数码管上，这里有 6 个数码管，所以需要给一个 300Hz 的时钟信号进行扫描输出。

```

21
22
23 module pulse(
24     input clk,
25     output reg clk_300hz
26 );
27     integer count=0;
28     wire pulse;
29     always@(posedge clk)
30     begin
31         if(count<166667)
32             count=count+1;
33         else
34             count=0;
35     end
36     assign pulse=(count==0);
37     always@(posedge clk)
38     begin
39         if(pulse)
40             clk_300hz = ~clk_300hz;
41     end
42 endmodule

```

上面的模块用来生成 300Hz 的时钟信号

```

module button_edge(
    input clk,button,
    output ebutton
);
    reg button1,button2;
    always@(posedge clk)
        button1<=button;
    always@(posedge clk)
        button2<=button1;
    assign ebutton=button1&~button2;
endmodule

```


上面的模块用来取按钮的边沿

```


1 set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
2 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { button }];
3
4 ## leds
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[3] }];
6 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[2] }];
7 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[1] }];
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[0] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];

```

 这是我用到的约束文件，和前几次使用的没有很多区别，生成比特文件，烧到 FPGA 在线开发板上运行结果如下



 初始状态，第一个是当前状态编码，第二个是序列 1100 的数目，后面四个是最近的四个输入



sw[0] 设为 1，按下按钮后，最近输入的数值变为 0001，状态变为 1



再按一次，最近输入变为 0011，状态变为 2



sw[0] 设为 0，按下按钮后，最近输入的数值变为 0110，状态变为 3



再按一次，最近输入变为 1100，状态变为 4，此时 count 变为 1



再将 sw[0] 设为 1，按一下，状态变成 1，最近输入 1001，可以看到题目要求的功能我都正常实现了

【总结与思考】

1. 请总结本次实验的收获

本次实验学习了如何获得边沿的信号，以及如何构建有限状态机，用这种方式去写代码，可以看到逻辑关系十分清晰，一目了然，巩固了我的 verilog 代码能力

2. 请评价本次实验的难易程度

本次实验的复杂程度和实验 7 实际上是一样的，不过因为已经在实验 7 中得到了锻炼，这一次的实验相对而言没有让我感觉到无从下手，我的评价是难度适中

3. 请评价本次实验的任务量

任务量还是有一点的，实验步骤部分实际上讲了很多毕竟实用的知识，实验练习也有 4 道，做起来还是要花一点时间的

4. 请为本次实验提供改进建议

本次实验做起来还是很舒服的，毕竟前面实验步骤部分讲的很详细，实验练习就是将前面的知识进行应用就可以了，总体来说比较满意。